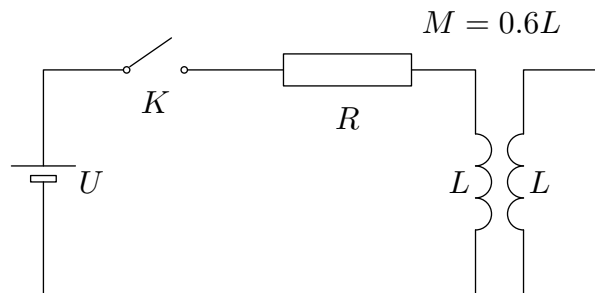


1. V zapojení podle obrázku vypočítejte časové závislosti proudů  $I_1$  a  $I_2$  v primárním a sekundárním obvodě po zapojení spínače  $K$ . Sekundární obvod má nulový odpor.



Obrázek 1: Zapojení obvodu